

Cognome e Nome \_\_\_\_\_


Matricola \_\_\_\_\_ Corso di Laurea \_\_\_\_\_ Utilizzo del computer  Si  No

## CORSO DI TEORIA DEI CIRCUITI - I PROVA IN ITINERE - 7/5/2008

*Barrare la casella della risposta ritenuta esatta, indicando l'unità di misura nelle parentesi quadre.  
Tempo a disposizione: 90 minuti.*
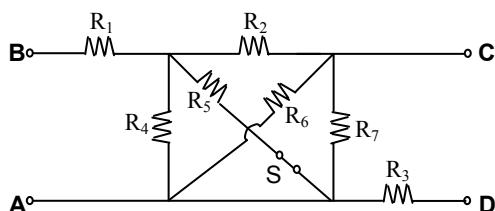
### Esercizio 1

Si determini la resistenza equivalente ai capi dei morsetti, come richiesto in tabella ( $S=0$  interruttore aperto,  $S=1$  interruttore chiuso).



$$R_1 = 3 \Omega \quad R_5 = 5 \Omega$$

$$R_2 = 7 \Omega \quad R_6 = 9 \Omega$$


$$R_3 = 4 \Omega \quad R_7 = 2 \Omega$$

$$R_4 = 6 \Omega$$

	$S = 0$				$S = 1$			
$R_{AB} [ \Omega ]$	6,54	11,04	7,70	2,43	5,07	8,65	7,17	3,15
$R_{BC} [ \Omega ]$	5,18	9,56	8,23	6,65	11,93	9,82	5,69	13,17
$R_{CD} [ \Omega ]$	10,10	5,45	7,40	4,17	9,43	8,83	5,40	4,54

### Esercizio 2

Sia dato il circuito in figura.

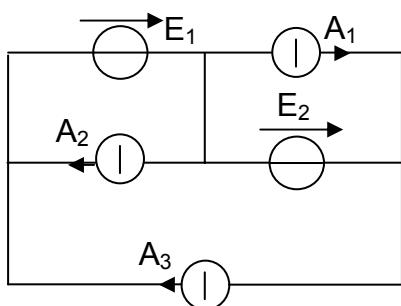

$$E_1 = 5 \text{ V}$$

$$A_2 = 5 \text{ A}$$

$$E_2 = 7 \text{ V}$$

$$A_3 = 2 \text{ A}$$

$$A_1 = 3 \text{ A}$$


Si calcoli il valore assoluto della potenza di ciascun generatore e se ne specifichi il comportamento energetico (G generatore, U utilizzatore).

$P_{E1} [ \text{W} ]$	25	21	35	44
$P_{E2} [ \text{W} ]$	29	7	13	12
$P_{A1} [ \text{W} ]$	55	25	14	21
$P_{A2} [ \text{W} ]$	41	25	11	38
$P_{A3} [ \text{W} ]$	24	29	34	7

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
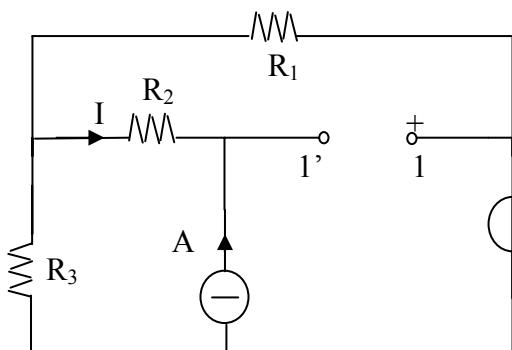
### Esercizio 3

$$R_1 = 7 \Omega \quad R_2 = 7 \Omega \quad R_3 = 5 \Omega \quad A = 4 \text{ A} \quad E = 24 \text{ V} \quad R_m = 0,8 \Omega$$



Dato il circuito in figura, si determinino la tensione a vuoto  $V_v$  e la corrente di corto circuito  $I_{cc}$  tra i morsetti 1-1'. Supponendo di collegare un resistore di resistenza incognita  $R_0$  ai morsetti 1-1', si determini quindi il valore di  $R_0$  tale che massimizzi la potenza  $P_0$ . Si calcoli infine il corrispondente valore di  $P_0$ .

V <sub>V</sub> [ ]	I <sub>CC</sub> [ ]
-25,66	-30,15
14,88	21,77
R <sub>0</sub> [ ]	P <sub>0</sub> [ ]
12,89	6,98
28,34	9,92
14,78	16,60
23,65	33,34


Nell'ipotesi che il generatore di tensione sia comandato da corrente, si ripeta l'analisi del circuito assumendo  $E = R_m I$

V <sub>V</sub> [ ]	I <sub>CC</sub> [ ]
-35,98	-41,53
23,56	21,34
R <sub>0</sub> [ ]	P <sub>0</sub> [ ]
21,56	14,98
10,38	17,01
23,76	33,09
41,54	50,69

Si discuta, infine, per quali valori di  $R_m$  risulta  $P_0 > 0$  :
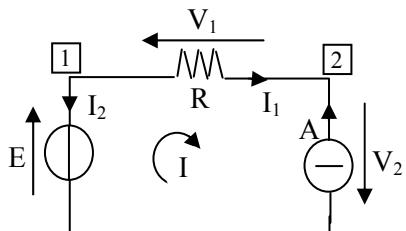
#### Esercizio 4

Dato il circuito in figura, si determinino le espressioni corrette della legge di Ohm relativa al resistore R, le leggi di Kirchhoff ai nodi 1 e 2 e quella alla maglia I, tenendo conto del riferimento in tabella e delle convenzioni in figura.



OL	
Bipolo	$V_1 = R_1 I_1$
R	$V_1 = 2R I_1$
$E = RI_1$	
$RA = E$	

KVL	
Maglia I	$-V_1 - V_2 + E = 0$
	$-V_1 + V_2 - E = 0$

KCL	
Nodo 1	$-I_1 + I_2 = 0$
	$I_1 + I_2 = 0$
Nodo 2	$I_1 + A = 0$
	$-I_1 + A = 0$

Dati: E, A, R

Si compili la matrice del sistema di equazioni associato al circuito e il relativo vettore dei termini noti (metodo generale sistematico).

$$\begin{array}{l} \text{KVL} \\ \text{KCL 1} \\ \text{KCL 2} \\ \text{OL} \end{array} \left( \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline \end{array} \right) \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \end{pmatrix}$$

Se  $R = 0$ , esiste una soluzione unica?  SI  NO

Se sì, quanto vale?  $V_1 = \underline{\hspace{2cm}}$  [ ],  $V_2 = \underline{\hspace{2cm}}$  [ ],  $I_1 = \underline{\hspace{2cm}}$  [ ],  $I_2 = \underline{\hspace{2cm}}$  [ ]

Nel caso in cui  $A = g_m V_1$ , come si aggiornano il termine noto e la matrice dei coefficienti?

$$\begin{array}{l} \text{KVL} \\ \text{KCL 1} \\ \text{KCL 2} \\ \text{OL} \end{array} \left( \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline \end{array} \right) \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \end{pmatrix}$$

Supponendo  $R \neq 0$ , si trovi il valore di  $g_m$  tale per cui esiste almeno una soluzione del circuito

$$g_m = \underline{\hspace{2cm}}$$